

Fagmodul - Teori og praksis innenfor faget

Fagmodul E1-006 – Belysningspunkt styrt fra to stk kronvendere og stikkontakt.

Hvorfor: Vi har fra før av lært hvordan det er å sette opp en installasjon som består av et belysningspunkt som styres fra to kronvendere. For å øke vanskelighetsgraden litt, så legger vi nå også på en eller to stikkontakter.

Nødvendig utstyr: Koblingsbrett av tre, 1-2 stk koplingsbokser, 2 stk kronvendere, 1 stk lyspunkt, 1-2 stikkontakter.

Arbeidsoppgaver:

Avhengig av utstyrssituasjonen så kan man godt jobbe med denne oppgaven enkeltvis, eller man kan jobbe sammen i grupper fra 2-4 personer. Hvis man er flere som jobber sammen, så er det viktig at alle er med på alt, slik at det ikke blir noen elever som jobber og andre som ser på.

1. Utarbeid et enlinjeskjema for installasjonen.
2. Utarbeid et flerlinjeskjema for installasjonen.
3. Monter delene mekanisk på plass i sine rette posisjoner. Skru dem fast.
4. Finn fram til riktig kabeltype. Utfør kablingen. Vær nøye med avisoleringen av kabelen og pass på at ikke kobbermantelen får noen skader.
5. Kontroller ditt eget arbeide og verifiser at jobben er utført i henhold til tegningene. Kontrollmål også at installasjonen er riktig utført ved hjelp av multimeteret. Forklar hvordan du utført denne kontrollen.
6. Hvis du ønsker det så kan du først funksjonsprøve installasjonen ved hjelp av en strømforsyning på 12-24 DC og en tilsvarende lavspent lampe.
7. Monter eventuelt på plass lyspunktet på 240 V AC hvis det ikke allerede er det. Utfør eventuelt ny sluttkontroll og kontrollmåling.
8. Få tak i en faglærer for utprøving ved tilkøpling til 240 V nettspenning.

Forsøk å finn fram til svarene gjennom egne erfaringer, ved å bruke læreboka, ved å finne fram til informasjon på Internett og gjennom diskusjon med dine medelever. Det er viktig at svarene er dine egne og ikke bare en kopi eller en avskrift av noe annet.

Jeg bekrefter å ha gjennomført de arbeidsoppgavene som inngår i denne fagmodulen: